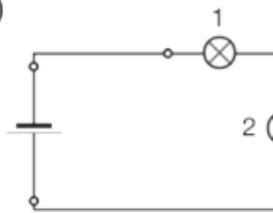


ZADATCI ZA VJEŽBU – ELEKTRIČNA STRUJA I NAPON


1.

Na slici su neke žaruljice spojene u strujni krug serijski, a neke paralelno. Hoće li kroz strujni krug teći struja ako u svakom spoju žaruljicu 2 odvijemo iz grla?


a)




b)

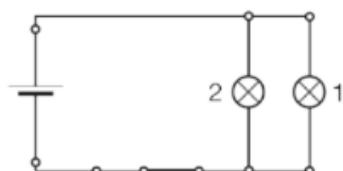


c)

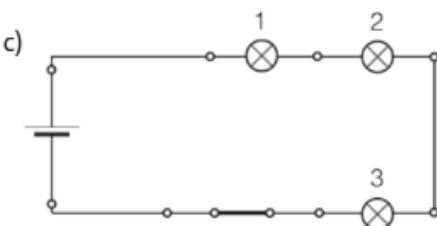


d)

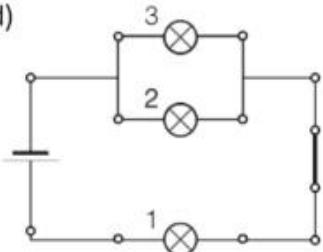

e)

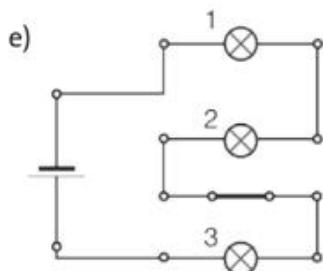


f)

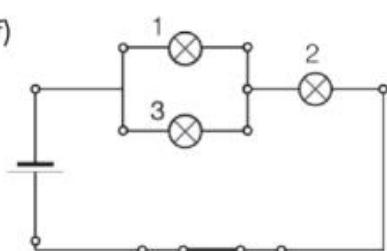

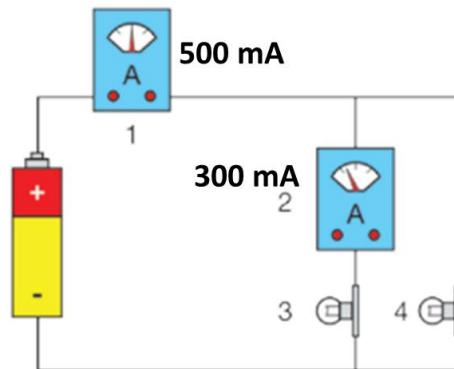
2.

Kolika je jakost električne struje koja prolazi kroz žaruljicu 4 ?




$$\text{RJ: } I_4 = 200 \text{ mA} = 0,2 \text{ A}$$

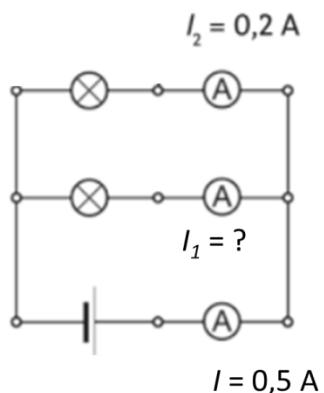3. Kolika je nepoznata jakost električne struje na shemama?



$$\text{RJ: } I_1 = 0,3 \text{ A}$$

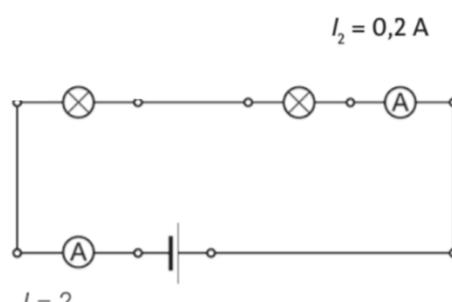

$$I = 0,2 \text{ A}$$

#### RAČUNSKI ZADATCI SA SATA:


1. Električni izvor napona 12 V spojen je na grijач koji tijekom 1,5 h daje 24 kJ topline. Izračunaj koliki je pritom preneseni naboj i kolika je jakost električne struje kroz grijач.

$$\text{RJ: } Q = 2000 \text{ C}, \quad I = 370 \text{ mA}$$

2. Trošilo je priključeno na gradsku mrežu, kroz njega teče struja jakosti 1500 mA. Koliki je rad izvršen tijekom jednog sata?

$$\text{RJ: } W = \Delta E = 1\,188\,000 \text{ J} = 1\,188 \text{ kJ}$$

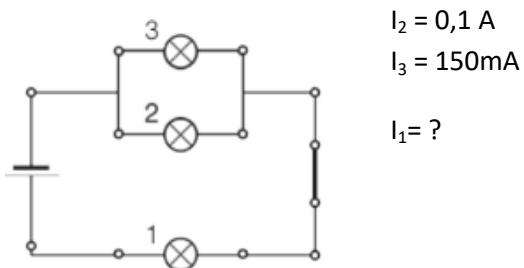3. A) Kolika je jakost nepoznate električne struje kroz žaruljice?



B) Koliki naboј prođe žaruljicom 2 u 2 minute?

$$\text{RJ: } Q = I_2 * t = 0,25 \text{ A} * 120 \text{ s} ; \quad Q = 30 \text{ C}$$

C) Koliko se električne energije pretvori u toplinu i svjetlost za 2 minute u žaruljici 2 ako je napon na njezinim krajevima 4 V?

$$\text{RJ: } \Delta E = 120 \text{ J}$$

4. Sušilom za kosu 30 sekundi teče struja od 0,2 A. Za to se vrijeme u njemu pretvori 1,32 kJ električne energije u toplinu. Koliki je napon na krajevima sušila?

$$\text{RJ: } Q = 6 \text{ C} ; \quad U = 220 \text{ V}$$



5. U otopinu modre galice ( $\text{CuSO}_4$ ) uronjene su dvije elektrode između kojih je napon 4 V. Koliki rad obavi struja kada kroz otopinu prođe naboј 600 C?

$$W = 2400 \text{ J}$$


PRIMJERI ZADATAKA (BEZ RJEŠENJA )

**1.21.** Koliko dugo vidimo munju ako kroz poprečni presjek njezina kanala prođe naboj od  $30 \text{ C}$ , a struja ima jakost  $25\,000 \text{ A}$ ?

**1.22.** U strujnome krugu na slici obje su žaruljice jednake i svijetle jednakom. Ampermetar  $A_1$  pokazuje jakost struje  $0,5 \text{ A}$ . Koliki naboj prođe žaruljicom  $\check{Z}_2$  u jednoj minuti?

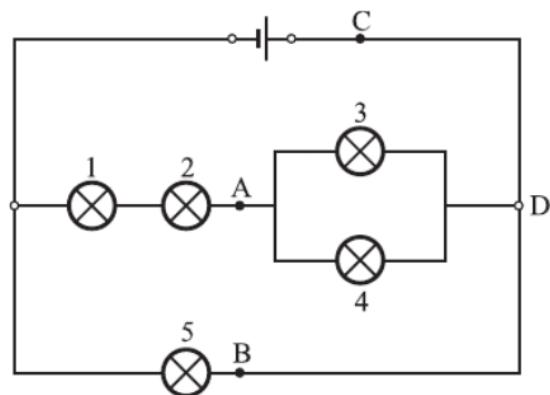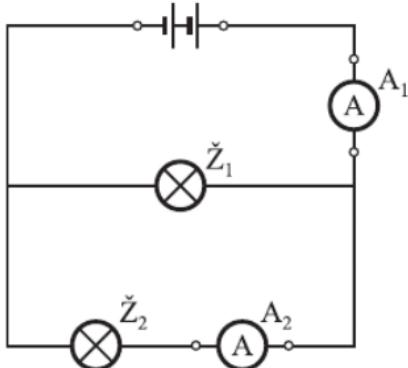

Slika 1.37.

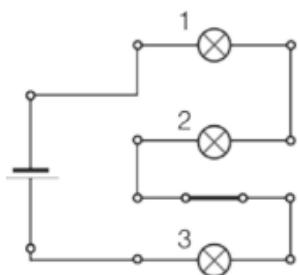


$$I_2 = 175 \text{ mA}$$

$$I_3 = ?$$

$$I_1 = ?$$

**1.26.** Struja u strujnome krugu na slici je  $0,4 \text{ A}$ . Voltmetar priključen na žaruljicu  $\check{Z}_1$  pokazuje napon  $3 \text{ V}$ . Kolika se električna energija svake sekunde pretvori u žaruljici  $\check{Z}_1$  u druge oblike energije?

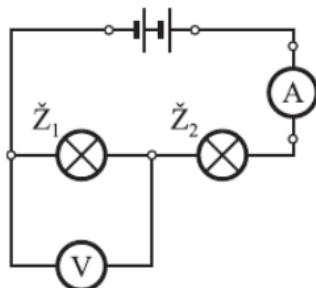


Slika 1.30.

a) Hoće li žaruljice jednako svijetliti? Ako ne, koja će biti najsjajnija?

b) Ako žaruljicu 3 odvinemo iz grla, kako će svijetliti ostale žaruljice?

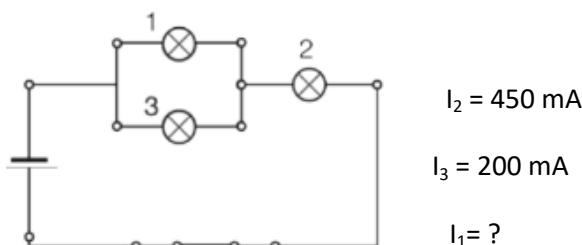c) Ponovno spojimo žaruljicu 3 i zatim žicom spojimo točke A i B. Kako će se to odraziti na sjaj ostalih žaruljica?



$$I_2 = 450 \text{ mA}$$

$$I_3 = 200 \text{ mA}$$


$$I_1 = ?$$

### 3. primjer


Na slikama 1.3. i 1.4. spojene su dvije jednake žaruljice, jednom serijski i drugi put paralelno, na jednake izvore električne energije. Kad bismo na isti izvor spojili samo jednu žaruljicu, ona bi svijetlila punim sjajem, a ampermetar bi u tom strujnom krugu pokazivao jakost 0,2 A.

- a) Usporedite sjaj žaruljica u serijskom i paralelnom spoju i predvidite što pokazuju ampermetri  $A_1$  i  $A_2$ ?
- b) Što se dogodi kad odvrnemo iz grla jednu žaruljicu u serijskom spoju? A u paralelnom spoju?
- c) Što se dogodi ako žicom spojimo krajeve jedne žaruljice u serijskom spoju? A

u paralelnom spoju?

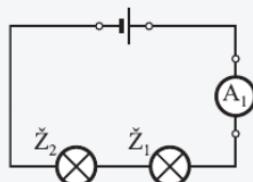


Slika 1.3.

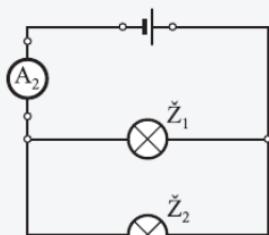

Slika 1.4.

U strujni krug na slici spojene su dvije jednake žaruljice. Voltmetar spojen na krajeve jedne žaruljice pokazuje 4,5 V. Koliki je napon između točaka A i D?

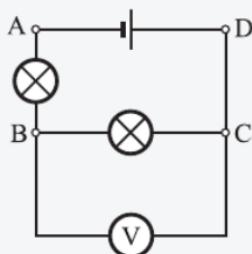

Slika 1.19.